COURS

❶ Puissance dissipée par effet Joule.

- Cas général

- Cas d'un conducteur ohmique

➜

➜

❷ Transformateur

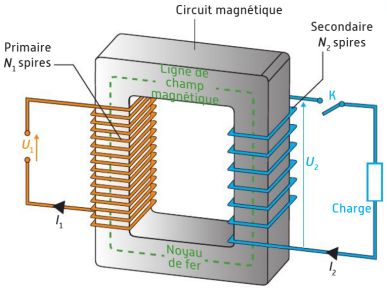

- Un transformateur est constitué d'un circuit magnétique fermé sur lequel sont enroulées deux bobines électriquement indépendantes : le **primaire**, constitué de N_1 spires et le **secondaire** constitué de N_2 spires
  Remarque : un transformateur ne fonctionne pas en régime continu.
- Le **rapport de transformation *m*** est défini par :
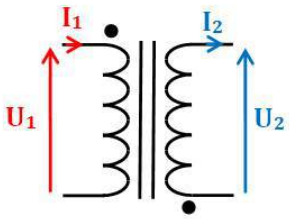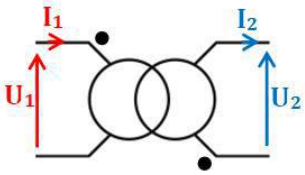
- Un transformateur dans lequel les pertes sont négligeables est dit "parfait" et son rapport de transformation s'exprime ainsi :